

Escuela Secundaria N° 34 “Carlos Villamil”

Cursos: 4to – Física

Profesoras: Ritter Laura

Cel: 3454182374

Trabajo Práctico N°3

Circuitos eléctricos

Actividades:

Utilizando el cuadernillo de Física de 5to, responder:

1. ¿Se puede medir la corriente eléctrica?
2. ¿Cuáles son los elementos de los circuitos eléctricos? Describirlos.
3. ¿Qué unidades se utilizan en electricidad?
4. ¿Cuándo se dice que una resistencia está en serie o en paralelo? Dibuje un circuito donde se representen ambas resistencias.
5. Hacer un cuadro con los elementos y símbolos utilizados en los circuitos eléctricos.
6. ¿Qué describe la Ley de Ohm?
7. ¿Cómo se definen a los circuitos eléctricos en serie y en paralelo? Dibujar.